

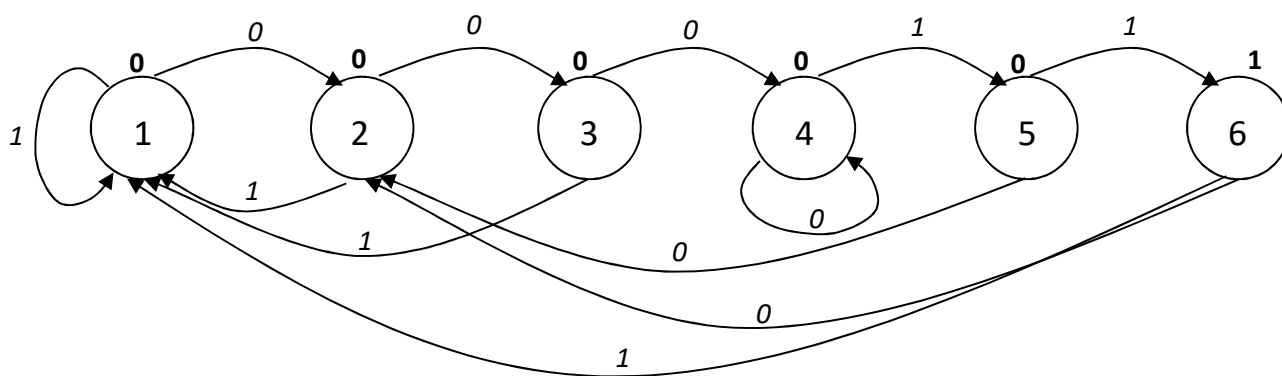
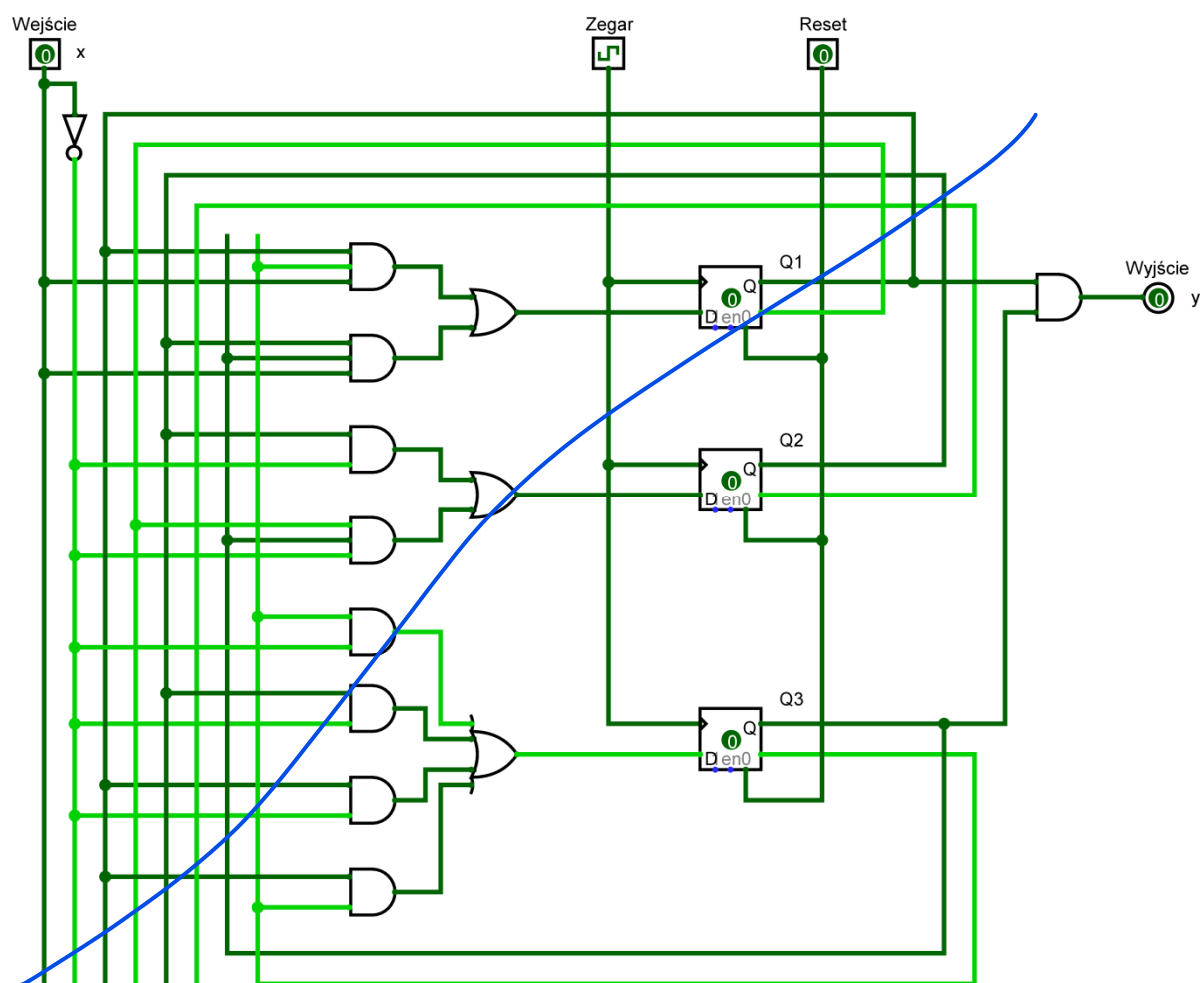



Układ wykrywający sekwencję 00011

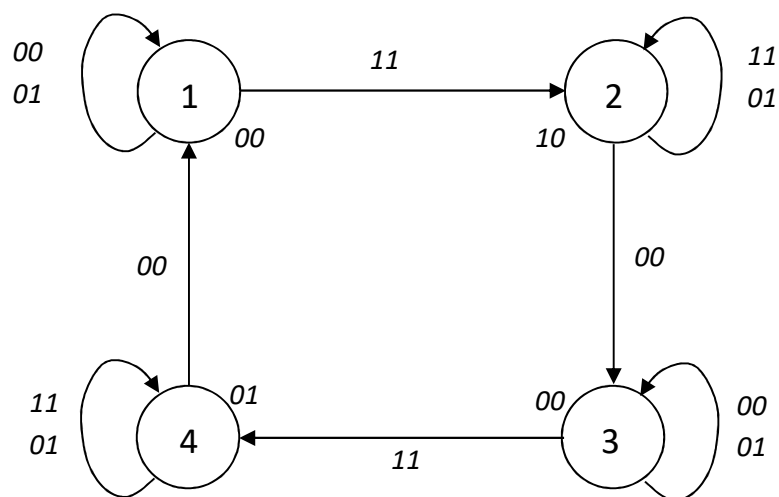

Układ sterowania dwoma wentylatorami

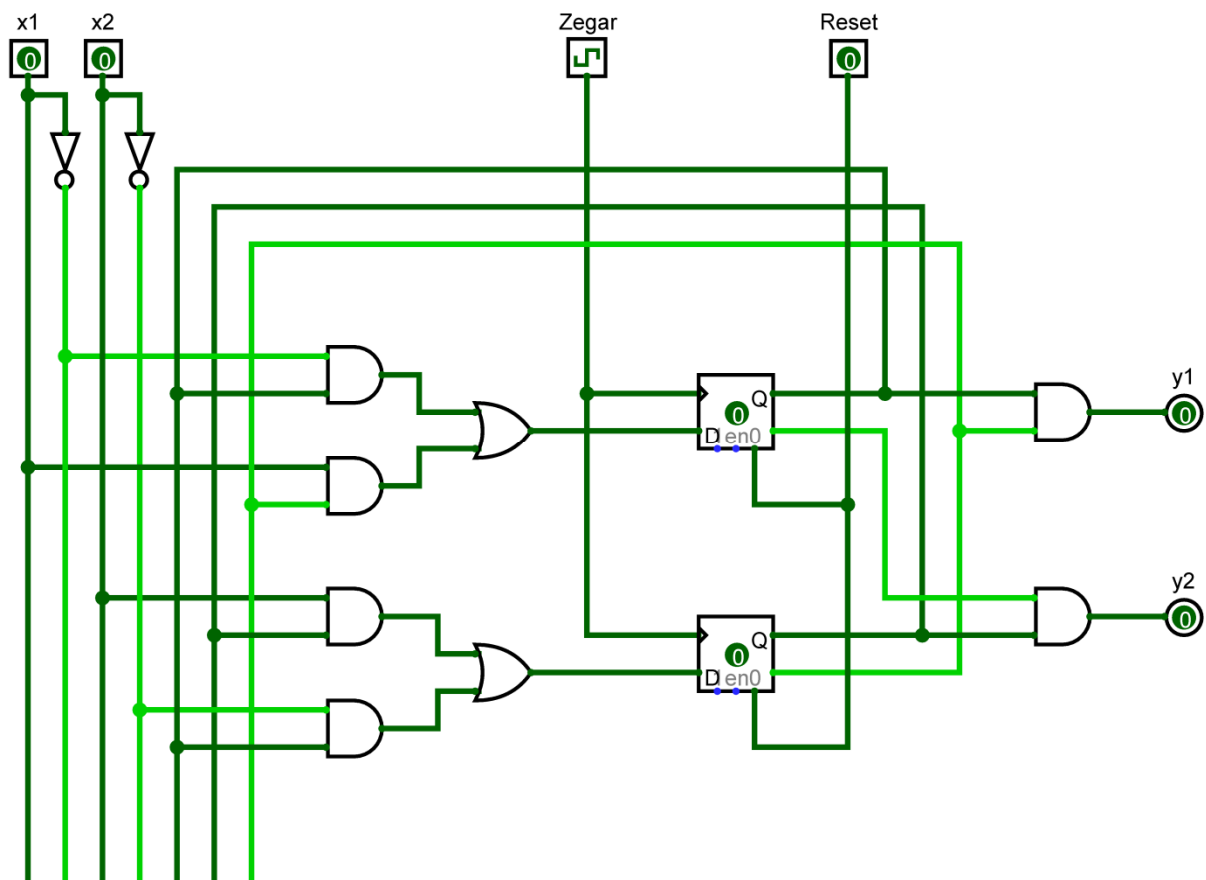

Sumator szeregowy

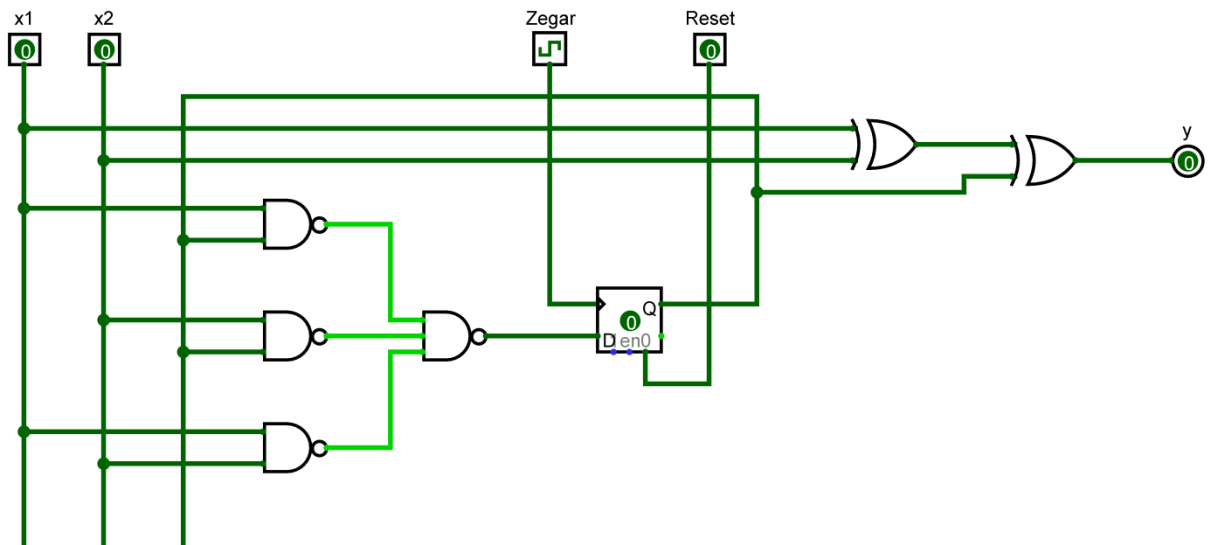

Rewersyjny licznik modulo 4

